

## Projektowanie systemów cyfrowych

### Układ wykonawczy (operacyjny)


- wykonuje określone operacje
- obsługuje wejście/wyjście

### Układ sterujący

- kontroluje kolejność wykonywania operacji
- warunki jako wejścia
- sterowania jako wyjścia

Może być zrealizowany jako

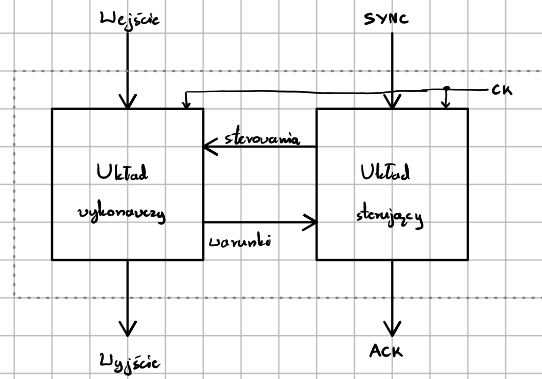- zwykły automat
  - rozdzielacz sterujący
  - układ mikroprogramowany w pamięci ROM
- } mniej wygodne



Układy komunikują się sygnałami sterowania i warunków

Układy są taktowane wspólnym zegarem

Można (albo trzeba) zastosować zegar dwufazowy

- jeden z układów otrzymuje zamegowany sygnał zegarowy
- układ sterowania efektywnie otrzymuje sygnał opóźniony o pół taktu
- wymusza kolejność między układami

Jest wymagany w automatach Moore'a, gdzie w komórce warunkowej sprawdza się warunki ustalone w ostatniej komórce operacyjnej

### Siec działani algorytmu

Schemat blokowy, składa się z klatek operacyjnych i warunkowych, kwadratów Start i Stop.

#### Klatka warunkowa

- warunkowe rozgałęzienie

#### Klatka operacyjna


- synchronizuje operacje
- wszystkie operacje wykonują się w 1 taktie zegara

Siec nie zawiera operacji kombinacyjnych, tylko synchronizuje (np. nie dodawanie ale zapisanie wyniku dodawania do rejestru)

Zamiast sprawdzać kilka warunków na raz, można ustawić

pomiedzy sprawdzenia klatek operacyjnych, która nie wykonuje żadnej operacji (NOP - no operation)

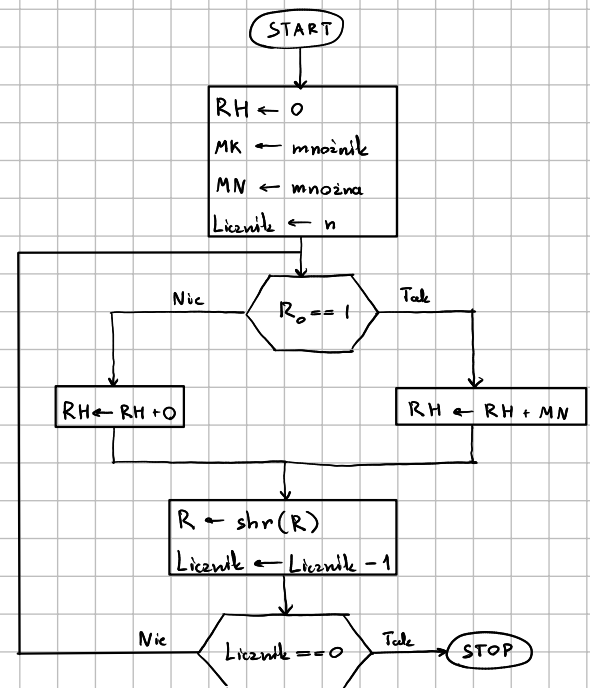Przeglądowa sieć działań dla algorytmu mnożenia



## Przeplot (handshaking)

Prosty protokół komunikacyjny, umożliwia komunikację systemu z otoczeniem zapewnia poprawność odczytywanych i zapisywanych danych

SYNC - synchronizacja - jest gotowe nowe wejście

ACK - acknowledge - jest gotowe wyjście

Może być zrealizowany synchronicznie lub asynchronicznie

Konieczny przy każdej próbie odczytu wejście




Odczyt szeregowy - pętla przeplotu przy odczycie każdej danej

Produkowanie sygnału ACK

np. przerzutnik asynchroniczny  $\overline{RS}$

na podstawie sygnałów sterowania


synchroniczne lub asynchroniczne

   

## Projekt układu wykonawczego dla algorytmu mnożenia

- Rejestr na wynik i mnożnik R
- Rejestr na mnożną
- Licznik pętli
- Sumator - kombinacyjny
- Multiplexer - rozgłaszanie warunków

Trzeba ustalić szerokość szyn danych

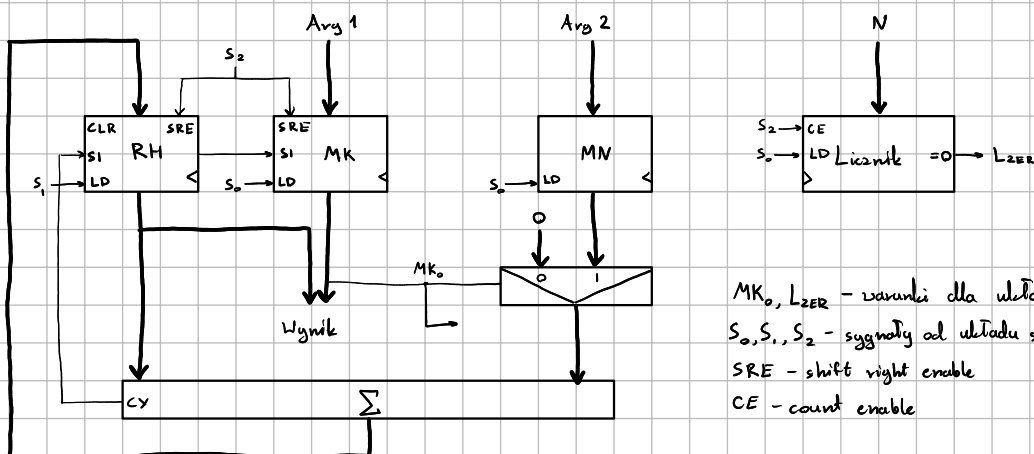

$MK_0, LZER$  - warunki dla układu sterowania

$S_0, S_1, S_2$  - sygnały od układu sterowania



SRE - shift right enable

CE - count enable

  
## Realizacja układu sterowania

Sieć działań → graf automatu → tabela automatu

Stworzenie grafu automatu na podstawie sieci działań  
ustawić stan przed każdą kłótką operacyjną



Stworzenie tabeli na podstawie grafu

 

L, MK	00	01	11	10	S₂	S₁	S₀	Wypisze
S	0	1	1	1	0	0	0	
1	2	3	3	2	0	0	1	Ładowanie MK, MN i licznika, zerowanie RH
2	4	4	4	4	0	0	0	Ładowanie RH + 0 do RH
3	4	4	4	4	0	1	0	Ładowanie RH + MN do RH
4	2	3	5	5	1	0	0	Przesunięcie R w prawo, decrementacja licznika
5	5	5	5	5	0	0	0	

## Realizacja jako zwykły automat

Każda zmiana w projekcie wymaga zaprojektowania automatu od nowa

Niepraktyczne, niewygodne rozwiązanie


## Realizacja jako rozdzielacz sterujący

Zakodowanie stanów w kodzie 12n

Stworzenie schematu na podstawie sieci działań według schematu

Tylko 1 z przerzutników D zawiera wartość 1 w każdym momencie

 Musi zostać zainicjowany w odpowiednim stanie po przywróceniu zasilania



## Układ inicjacji z bramką Schmitta

Zapewnia, że układ przyjmie określony stan przy włączeniu zasilania



Układ RC zapewnia stopniowe narastanie napięcia.

Użytkownik opóźnienie zostawia czas na ustawienie przerzutników w pożądanym stanie

Najpierw wszystkie przerzutniki się zerują.

Po czasie, do pierwszego przerzutnika załaduje się 1

Bramka Schmitta - histereza

  

## Mikroprogramowany układ sterujący realizuje automat synchroniczny


Pamięć ROM zawiera mikroinstrukcje mikroprogramu.

Mikroinstrukcja składa się z

- kodu warunku
- wyjścia - sygnału sterowania dla układu wykonawczego
- adresu skoku warunkowego
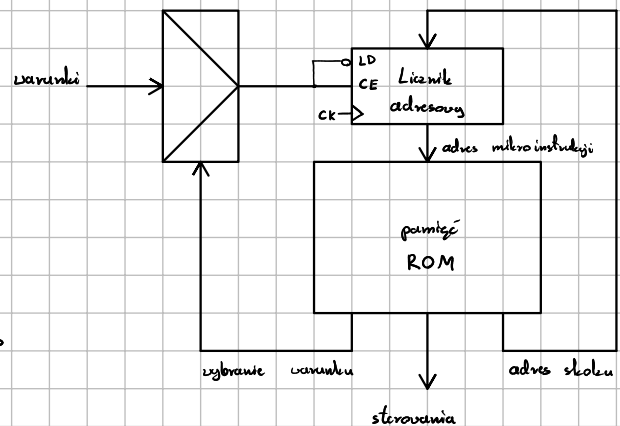
### Multiplexer

- wybiera za pomocą kodu sygnał warunku z układu wykonawczego
- wyjście steruje licznikiem



### Licznik adresowy

- przechowuje adres wykonywanej mikroinstrukcji
- warunkowo albo się inkrementuje - następna instrukcja albo czytuje adres - skok warunkowy

## Zapisanie mikroprogramu na podstawie tabeli automatu

SYNC, L <sub>1</sub> , MK <sub>0</sub> STAN	000	001	010	011	100	101	110	111	S <sub>3</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>
1	1	1	1	1	2	2	2	2	0	0	0	1
2	4	3	4	3	4	3	4	3	0	0	0	0
3	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	1	0
4	2	2	5	5	2	2	5	5	0	1	0	0
5	1	1	1	1	5	5	5	5	1	0	0	0

1. 0001; if SYNC then goto 2 else goto 1
2. 0000; if MK<sub>0</sub> then goto 3 else goto 4
3. 0010; if TRUE then goto 4 else goto -
4. 0100; if L<sub>2</sub> then goto 5 else goto 2
5. 1000; if SYNC then goto 5 else goto 1

Budowa układu mikroprogramowanego wymaga instrukcji typu

X. wyjście; if warunek then następna instrukcja else goto adres skoku

Trzeba zmodyfikować instrukcję

5. 1000; if SYNC then goto 5 else goto 1



5. 1000; if  $\overline{\text{SYNC}}$  then goto 6 else goto 5

6. 0000; if FALSE then goto - else goto 1

w klasycznej wersji  
może być tylko 1 skok

## Mikroprogram u pamięci ROM

Warunkom i adresom trzeba przypisać kody  
oddzielne dla warunków X i not X

1. 0001; if SYNC then goto 2 else goto 1  
2. 0000; if MK<sub>0</sub> then goto 3 else goto 4  
3. 0010; if TRUE then goto 4 else goto -  
4. 0100; if L<sub>2</sub> then goto 5 else goto 2  
5. 1000; if SYNC then goto 6 else goto 5  
6. 0000; if FALSE then goto - else goto 1

Warunek	Kod
SYNC	000
not SYNC	001
MK <sub>0</sub>	010
L <sub>2</sub>	011
TRUE	100
FALSE	101

Adres	Kod
1	000
2	001
3	010
4	011
5	100
6	101

## Zawartość ROM

adres instrukcji	warunki w <sub>2</sub> u <sub>1</sub> u <sub>0</sub>	operacje s <sub>3</sub> s <sub>2</sub> s <sub>1</sub> s <sub>0</sub>	adres skoku a <sub>2</sub> a <sub>1</sub> a <sub>0</sub>
0 0 0	0 0 0	0 0 0 1	0 0 0
0 0 1	0 1 0	0 0 0 0	0 1 1
0 1 0	1 0 0	0 0 1 0	- - -
0 1 1	0 1 1	0 1 0 0	0 0 1
1 0 0	0 0 1	1 0 0 0	1 0 0
1 0 1	1 0 1	0 0 0 0	0 0 0

## Modyfikacje klasycznego układu

Dla specyficznych potrzeb projektu można wprowadzić modyfikacje do klasycznego układu  
Można np. wprowadzić kompresję mikroinstrukcji u celu zaoszczędzenia pamięci


## Przykłady

- multiplexer adresowy - więcej możliwości warunkowych skoków
- układ modyfikacji adresu } dekodery do skompresowanych
- układ modyfikacji sterowań } adresów sterowań

## Realizacja automatów Moore'a i Mealy'ego
 
### Automat Moore'a


- stan przed klatką operacyjną
- pętla musi zawierać stan



Adres: operacja; if warunek  
then goto adres + 1  
else goto adres skoku

 
### Automat Mealy'ego

- stan przed klatką warunkową
- klatki operacyjne muszą być rozdzielone stanem



Adres: if warunek  
then operacja T; goto adres + 1  
else operacja F; goto adres skoku

 Układ mnożący 2 NKB, 2 przepłotem realizacja




SYNC, L <sub>2</sub> , MK <sub>0</sub>	000	001	010	011	100	101	110	111	S <sub>3</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>
1	1	1	1	1	2	2	2	2	0	0	0	1
2	4	3	4	3	4	3	4	3	0	0	0	0
3	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	1	0
4	2	2	5	5	2	2	5	5	0	1	0	0
5	1	1	1	1	5	5	5	5	1	0	0	0

- 0001; if SYNC then goto 2 else goto 1
- 0000; if MK<sub>0</sub> then goto 3 else goto 4
- 0010; if TRUE then goto 4 else goto -
- 0100; if L<sub>2</sub> then goto 5 else goto 2
- 1000; if SYNC then goto 6 else goto 5
- 0000; if FALSE then goto - else goto 1

adres	warunki	operacje	adres skłonu	HEX
instrukcji	u <sub>2</sub> u <sub>1</sub> u <sub>0</sub>	S <sub>3</sub> S <sub>2</sub> S <sub>1</sub> S <sub>0</sub>	a <sub>2</sub> a <sub>1</sub> a <sub>0</sub>	
0 0 0	0 0 0	0 0 0 1	0 0 0	0x008
0 0 1	0 1 0	0 0 0 0	0 1 1	0x103
0 1 0	1 0 0	0 0 1 0	- - -	0x210
0 1 1	0 1 1	0 1 0 0	0 0 1	0x1A1
1 0 0	0 0 1	1 0 0 0	1 0 0	0x0C4
1 0 1	1 0 1	0 0 0 0	0 0 0	0x230


Warunek	Kod
SYNC	000
not SYNC	001
MK <sub>0</sub>	010
L <sub>2</sub>	011
TRUE	100
FALSE	101

Adres	Kod
1	000
2	001
3	010
4	011
5	100
6	101

 
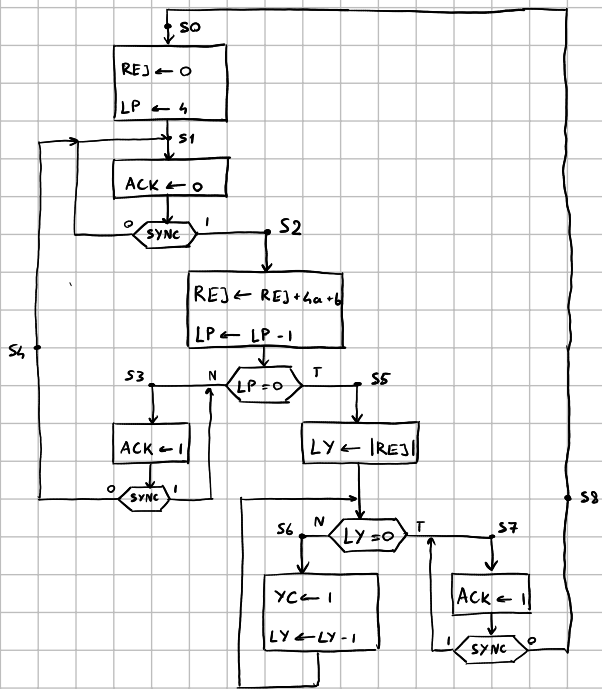
## Projekt wketaden

- dostaje na wyjściu sygnałowy 4 parę liczb w U2 ( $a_i, b_i$ )
- oblicza wartość  $Y = \sum_{i=1}^4 (4a_i \cdot b_i)$
- przypisana na wyjściu 14 impulsów zegara
- wykonuje przeliczenia



0. REJ=0; LP=4;

1. ACK  $\leftarrow 0$ ;

2.  $REJ \leftarrow REJ + 4a + b$ ;  $LP \leftarrow LP - 1$ .

3. ACK ← 1;

4. NOP

5.  $LY \leftarrow |RE|$

6.  $YC \leftarrow 1$ ;  $LY \leftarrow LY - 1$ ;

7. ACK  $\leftarrow 1$ ;

8.	NOP
----	-----

```
if TRUE goto 1 else -
```

if SYNC	goto 2	else	goto 1
---------	--------	------	--------

```

if not LP=0 goto 3 else goto 5

```

```
if not SYNC goto 4 else goto 3
```

if	FALSE	-	dse	goto	1
----	-------	---	-----	------	---

```
if not LY=0 goto 6 else goto 7
```



```
if LY=0 goto 7 else goto 6
```

```
if not src goto 3 else goto 7
```

```
if False - else goto 0
```

Warumule	Kod
SYNC	000
not SYNC	001
not Wo	010
W <sub>i</sub>	011
not W <sub>i</sub>	100
TRUE	101
FALSE	110

Adres	Koef
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000

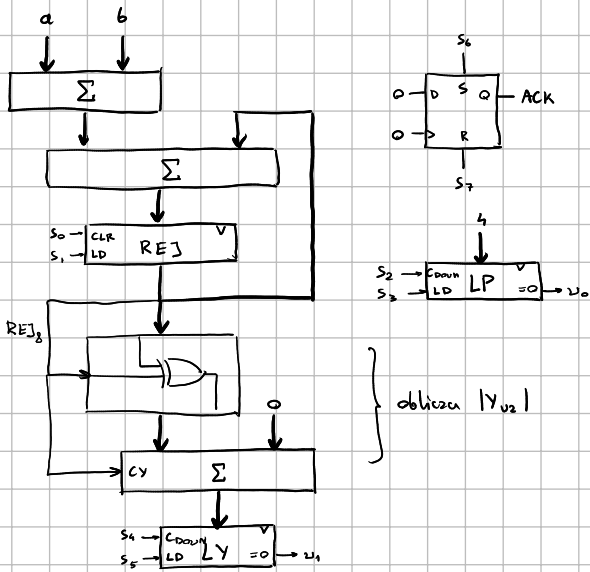 [illegible]

bitowy liczb U2 są rozszerzone  
mnożenie przez przesunięcie bitowe