

Przykładowy projekt automatu - komparator szeregowy

- Przyjmuje szeregowo bity dwóch słów w NKB od najmniej znaczącego
- Bity pojawiają się wraz z zegarem
- Na wyjściu daje "większy", "mniejszy" lub "równy" w kodzie 123 dla dotychczasowych bitów
- Automat Moore'a o 2 wejściach i 3 wyjściach

Stany (automat Moore'a)

S_1	$a=b$	OUT	001
S_2	$a>b$	OUT	100
S_3	$a<b$	OUT	010

Graf automatu

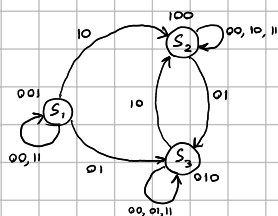


Tabela przejść i wyjść

S	ab					WMR
	00	01	11	10		
S_1	S_1	S_3	S_1	S_2		001
S_2	S_2	S_3	S_2	S_2		100
S_3	S_3	S_3	S_3	S_2		010

Zakodowana tabela przejść i wyjść

Trzeba wykorzystać bity na reprezentację stanu, żeby każdy miał unikalny kod

$S_1 \rightarrow 00$
 $S_2 \rightarrow 01$
 $S_3 \rightarrow 10$

Przedstawiam stan na 2 bitach Q_1, Q_0

11 nie jest używane ale będzie wykorzystany przy realizacji

Q_1, Q_0	ab					WMR
	00	01	11	10		
00	00	10	00	01		001
01	01	10	01	01		100
10	10	10	10	01		010

Uzyskujemy tabelę - zgodnie z kodem Graya

Q_1, Q_0	ab					WMR
	00	01	11	10		
00	00	10	00	01		001
01	01	10	01	01		100
11	-	-	-	-		-
10	10	10	10	01		010

Automat można zrealizować na różnych typach przerzutników

Wzbudzenia przerzutników D

najprostszą realizację ale nie najtańszą

Q_1, Q_0	ab					WMR
	00	01	11	10		
00	00	10	00	01		001
01	01	10	01	01		100
11	-	-	-	-		-
10	10	10	10	01		010

Q_1, Q_0	ab				D_1
	00	01	11	10	
00	0	1	0	0	
01	0	1	0	0	
11	-	-	-	-	
10	1	1	1	0	

Q_1, Q_0	ab				D_0
	00	01	11	10	
00	0	0	0	1	
01	1	0	1	1	
11	-	-	-	-	
10	0	0	0	1	

$$D_1 = ab + Q_1 \bar{a} + Q_1 b \quad D_0 = Q_0 \bar{b} + Q_0 a + a \bar{b}$$

Dla D_1 przepisujemy bit Q_1 , a dla D_0 przepisujemy bit Q_0 , ogólnie do D_i idzie Q_i .


Każdą funkcję minimalizujemy na mapie Karnaugh

Tabela wyjść

Q_1, Q_0	WMR		
	W	M	R
00	0	0	1
01	1	0	0
11	-	-	-
10	0	1	0

$$\begin{aligned}
 W &= Q_0 \\
 M &= Q_1 \\
 R &= \bar{Q}_1 \bar{Q}_0
 \end{aligned}$$

Realizacja

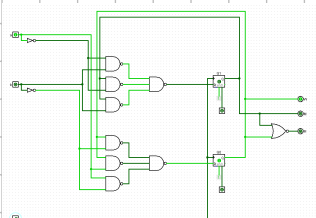

Inny typ przerzutnika może dać tańszą realizację

Wzbudzenia przerzutników T

ab Q ₁ Q ₀	00	01	11	10	WNR
00	00	10	00	01	001
01	01	10	01	01	100
11	-	-	-	-	-
10	10	10	10	01	010

zauważam bity które się zmieniają

$Q^t \rightarrow Q^{t+1}$	T
0 → 0	0
0 → 1	1
1 → 0	1
1 → 1	0

Przepis dla T

1: dla pogrubionych
0: dla niepogrubionych

ab Q ₁ Q ₀	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	1	0	0
11	-	-	-	-
10	0	0	0	1

T₁

ab Q ₁ Q ₀	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	0	1	0	0
11	-	-	-	-
10	0	0	0	1

T₀

$$T_1 = \bar{Q}_1 \bar{a} b + Q_1 a \bar{b}$$

$$T_0 = Q_0 \bar{a} b + Q_0 a \bar{b}$$

Wzbudzenia przerzutników JK

ab Q ₁ Q ₀	00	01	11	10	WNR
00	00	10	00	01	001
01	01	10	01	01	100
11	-	-	-	-	-
10	10	10	10	01	010

$Q^t \rightarrow Q^{t+1}$	J	K
0 → 0	0	-
0 → 1	1	-
1 → 0	-	1
1 → 1	-	0

Przepis dla JK

J:

1 dla pogrubionych jedynek
0 dla niepogrubionych zer
- dla pozostałych

K:

1 dla pogrubionych zer
0 dla niepogrubionych jedynek
- dla pozostałych

ab Q ₁ Q ₀	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	1	0	0
11	-	-	-	-
10	-	-	-	-

J₁

ab Q ₁ Q ₀	00	01	11	10
00	-	-	-	-
01	-	-	-	-
11	-	-	-	-
10	0	0	0	1

K₁

ab Q ₁ Q ₀	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	-	-	-	-
11	-	-	-	-
10	0	0	0	1

J₀

ab Q ₁ Q ₀	00	01	11	10
00	-	-	-	-
01	0	1	0	0
11	-	-	-	-
10	-	-	-	-

K₀

JK często daje prostszą realizację dzięki temu jak dużo '1' się powtarza

Wzbudzenia przerzutników RS

ab Q ₁ Q ₀	00	01	11	10	WNR
00	00	10	00	01	001
01	01	10	01	01	100
11	-	-	-	-	-
10	10	10	10	01	010

$Q^t \rightarrow Q^{t+1}$	S	R
0 → 0	0	-
0 → 1	1	0
1 → 0	0	1
1 → 1	-	0

Przepis dla RS

S:

1 dla pogrubionych jedynek
0 dla zer
- dla niepogrubionych jedynek

R:

1 dla pogrubionych zer
0 dla jedynek
- dla niepogrubionych zer

ab Q ₁ Q ₀	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	1	0	0
11	-	-	-	-
10	-	-	-	0

S₁

ab Q ₁ Q ₀	00	01	11	10
00	-	0	-	-
01	-	0	-	-
11	-	-	-	-
10	0	0	0	1

R₁

ab Q ₁ Q ₀	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	-	0	-	-
11	-	-	-	-
10	0	0	0	1

S₀

ab Q ₁ Q ₀	00	01	11	10
00	-	-	-	0
01	0	1	0	0
11	-	-	-	-
10	-	-	-	0

R₀

RS najlepiej w ogóle nie używać

Zamiana typu przelutnika

Realizacja przelutnika T za pomocą przelutnika D


1) Tworzę tabelę przejść skutanego przelutnika

Q \ T	0	1
0	0	1
1	1	0

2) Znajduję funkcję uzbudzeń

$$D = T \oplus Q$$

Realizacja

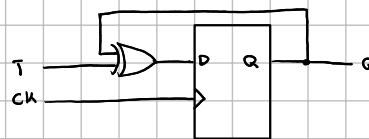

Nie daje najtańszej realizacji ale przydaje się w sytuacjach awaryjnych

Automat zupełny (w pełni określony)

wszystkie przejścia i wyjścia są zdefiniowane

Automat niezupełny (nie w pełni określony)

przynajmniej jedno przejście lub wyjście nie jest zdefiniowane

Stany równoważne

s \ x, x₀	00	01	11	10	0
1	4	2	1	3	0
2	4	1	2	3	0

Stany automatu zupełnego dla których

- wyjścia są identyczne
- stany następne (X-następni) są takie same lub równoważne

Stany zgodne

s \ x, x₀	00	01	11	10	0
1	4	2	1	-	0-
2	-	1	2	3	01

Stany automatu niezupełnego dla których

- wyjścia są niesprzeczne
- stany następne (X-następni) są niesprzeczne lub zgodne

Minimalizacja liczby stanów

Chcemy do znalezienia równoważnego automatu

o jak najmniejszej liczbie stanów

Mniej stanów \rightarrow mniej przelutników \rightarrow mniej funkcji uzbudzeń

\rightarrow mniej bramek \rightarrow mniejszy koszt

Minimalizacja przykładowego automatu

x_1, x_0 s	00	01	11	10	y
1	4	3	1	2	0
2	5	1	4	3	0
3	6	1	3	2	0
4	6	3	3	1	1
5	2	3	6	1	0
6	4	3	1	3	1

Trojkatowa tabela skracania

2	4,5 1,3 1,4 2,3				
3	4,6	5,6 3,4			
4	X	X	X		
5	2,4 1,6 1,2	1,3 4,6	2,6 1,3 3,6 1,2	X	
6	X	X	X	1,3	X
	1	2	3	4	5

Krok 1.


Dla każdej pary stanów (krotki) wpisując stany zgodnie warunkowo - których zgodność zależy od zgodności innych stanów

Wyrzucam krotki, jeśli stany nie pewno nie są zgodne - mają różne wyjścia

2	4,5 1,3 1,4 2,3				
3	4,6	5,6 3,4			
4	X	X	X		
5	2,4 1,6 1,2	1,3 4,6	2,6 1,3 3,6 1,2	X	
6	X	X	X	1,3	X
	1	2	3	4	5

Krok 2.

Wyrzucam te krotki, które zależą od pary stanów, które już wiem, że nie są zgodne

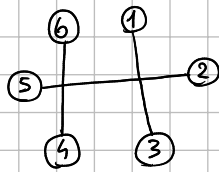

Krok 3.

Dla pozostałych par stanów (niewyrzeczonych komórek) tworzę graf stanów zgodnych

$$\Phi_{\min} = \left\{ \underset{A}{\{1,3\}}, \underset{B}{\{4,6\}}, \underset{C}{\{2,5\}} \right\}$$

Krok 4.

Znalezio minimalny zbior stanów zgodnych

Krok 5.

Podaję stany zgodne w tabeli przejść

x_1, x_0 s	00	01	11	10	y
1	4	3	1	2	0
2	5	1	4	3	0
3	6	1	3	2	0
4	6	3	3	1	1
5	2	3	6	1	0
6	4	3	1	3	1

x_1, x_0	00	01	11	10	y
A	B	A	A	C	0
B	B	A	A	A	1
C	C	A	B	A	0

Tak zminimalizowany układ można już zrealizować na wybranych przerzutnikach

Przekształcenie automatu Moore'a w automat Mealy'ego

x_1, x_0						x_1, x_0				
S	00	01	11	10	y	S	00	01	11	10
A	B	A	A	C	0	A	B/1	A/0	A/0	C/0
B	B	A	A	A	1	B	B/1	A/0	A/0	A/0
C	C	A	B	A	0	C	C/0	A/0	B/1	A/0

Dla każdej komórki tabeli przyporządkuj:

- następny stan w automacie Moore'a
- wyjście związane z następnym stanem w automacie Moore'a

Przekształcenie automatu Mealy'ego na automat Moore'a

S	x		y
	0	1	
A	A / 01	B / 00	1
B	C / 11	A / 10	
C	C / 00	A / 10	
A / 01	1		
A / 10	2		
B / 00	3		
C / 00	4		
C / 11	5		

Tworzę tabelę z unikalnymi parami przejść i wyjść z tabeli Mealy'ego i przypisuję im nowe nazwy
→ to będzie zbiór stanów automatu Moore'a

Dla każdego wstępu w tabeli Moore'a

- przypisuję wyjście z pomocniczej tabeli
- przypisuję przejścia do "nowych" stanów odpowiadających tym z tabeli Mealy'ego

Jeden typ automatu może dać tańszą realizację niż drugi - warto sprawdzić oba

Automat Mealy'ego często daje lepszą liczbę stanów i gorszą funkcję wyjść

Algorytm projektowania synchronicznych automatów sekwencyjnych

1. Na podstawie opisu słownego sporządzić graf automatu
2. Na podstawie grafu automatu sporządzić tabelę przejść i wyjść
3. Zminimalizować liczbę stanów
4. Zakodować tabelę przejść
5. Wyznaczyć funkcję wzbudzeń wybranych przerzutników
6. Wyznaczyć funkcję wyjść
7. Sporządzić testy automatu

Minimalizacja niezupełnego automatu Mealy'ego

Tabela przejść i wyjść

$s \backslash x, x_0$	00	01	11	10
1	-	3/1	4/1	2/1
2	4/0	-	-	-
3	6/0	6/1	-	-
4	-	6/0	1/0	5/1
5	-	-	2/1	-
6	3/0	-	2/0	3/1

Tabela przejść

$s \backslash x, x_0$	00	01	11	10
1	-	3	4	2
2	4	-	-	-
3	6	6	-	-
4	-	6	1	5
5	-	-	2	-
6	3	-	2	3

Tabela wyjść

$s \backslash x, x_0$	00	01	11	10
1	-	1	1	1
2	0	-	-	-
3	0	1	-	-
4	-	0	0	1
5	-	-	1	-
6	0	-	0	1


Trójkątowa tabela skracania

	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						
6						

$s \backslash x, x_0$	00	01	11	10
1	-	3	4	2
2	4	-	-	-
3	6	6	-	-
4	-	6	1	5
5	-	-	2	-
6	3	-	2	3

$s \backslash x, x_0$	00	01	11	10
1	-	1	1	1
2	0	-	-	-
3	0	1	-	-
4	-	0	0	1
5	-	-	1	-
6	0	-	0	1

Graf stanów zgodnych

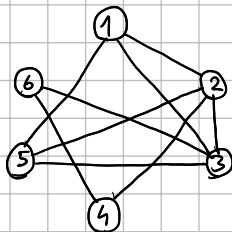

Wybieram z grafu zbiór Φ grupujący stany tabeli pierwotnej

$$\text{np. } \Phi = \{ \{1, 2, 3, 5\}, \{2, 4\}, \{3, 6\}, \{4, 6\} \}$$

Żeby zbiór stanów zgodnych był minimalny $\Phi = \Phi_{\min}$ musi spełniać warunki

1. Pokrycia

Wszystkie stany z pierwotnej tabeli muszą być reprezentowane w Φ

2. Zamknięcia

Dla każdego stanu wejść wszystkie stany z grupy w zbiorze Φ muszą przechodzić do stanów zawartych w grupie zbioru Φ

Zbiór grup stanów zgodnych

x, x_0	00	01	11	10
1	-	3	4	2
2	4	-	-	-
3	6	6	-	-
4	-	6	1	5
5	-	-	2	-
6	3	-	2	3

S'

$$\text{dla } \Phi = \{ \{1,2,3,5\}, \{2,4\}, \{3,6\}, \{4,6\} \}$$

wzrostek pokrycia spełniony bo zawiera 1,2,3,4,5,6

wzrostek zamknięcia spełniony

$x, x_0 = 00$ ze stanów 1,2,3,5 do 4,6 ✓

$x, x_0 = 01$ ze stanów 1,2,3,5 do 3,6 ✓

$x, x_0 = 11$ ze stanów 1,2,3,5 do 2,4 ✓

$x, x_0 = 11$ ze stanów 4,6 do 1,2 ✓

$x, x_0 = 10$ ze stanów 4,6 do 3,5 ✓

dla pozostałych grup nie ma konfliktu

ale potrzeba aż 4 stanów

x, x_0	00	01	11	10
1	-	3	4	2
2	4	-	-	-
3	6	6	-	-
4	-	6	1	5
5	-	-	2	-
6	3	-	2	3

S'

$$\text{Dla } \Phi = \{ \{1,2,3,5\}, \{4,6\} \}$$

wzrostek pokrycia spełniony bo zawiera 1,2,3,4,5,6

wzrostek zamknięcia niespełniony

$x, x_0 = 01$ ze stanów 1,2,3,5 do 3,6 ✗

x, x_0	00	01	11	10
1	-	3	4	2
2	4	-	-	-
3	6	6	-	-
4	-	6	1	5
5	-	-	2	-
6	3	-	2	3

S'

po rozbitiu $\{1,2,3,5\}$ na $\{1,5\}$ i $\{2,3\}$

$$\Phi = \{ \{1,5\}, \{2,3\}, \{2,4\}, \{3,6\}, \{4,6\} \}$$

$$\text{dla } \Phi = \{ \{1,5\}, \{2,4\}, \{3,6\} \}$$

wzrostek pokrycia spełniony

wzrostek zamknięcia spełniony

$x, x_0 = 11$ z 1,5 do 2,4 ✓

dla pozostałych nie ma konfliktu

potrzeba tylko 3 stanów

$$\Phi_{\min} = \{ \underset{A}{\{1,5\}}, \underset{B}{\{2,4\}}, \underset{C}{\{3,6\}} \}$$

Tabela automatu minimalnego

x, x_0	00	01	11	10
A	-	C/1	B/1	B/1
B	B/0	C/0	A/0	A/1
C	C/0	C/1	B/0	C/1

Funkcja wyjść

x, x_0	00	01	11	10
00	-	1	1	1
01	0	0	0	1
11	0	1	0	1
10	-	-	-	-

$$y = \bar{Q}_0 + x_1 \bar{x}_0 + Q_1 \bar{x}_1 x_0$$

Automat bez wyjściowy

przyjmuje tylko sygnał zegara jako wejście
automat typu Moore'a

Przykład - automat sygnalizujący
co czwarty impuls zegara

s	s'	y
1	2	0
2	3	0
3	4	0
4	1	1

q, q ₀	q ₁ q ₀	y
00	01	0
01	11	0
11	10	0
10	00	1

$$D_1 = Q_0$$

$$D_0 = \overline{Q_1}$$

$$y = Q_1 \overline{Q_0}$$

